## آزمایش 9 درس ریزیردازنده و زبان اسمبلی

# آرمان حاتمي - اميرحسين باريكلو

ياسخ سوالات درون دستور كار:

سوال اول : اسپیکر ما با تغییر ولتاژ مواد فیزیکی درونش تغییر شکل میدهد که میتواند برای ما صدا ایجاد کند از این روش استفاده میکنیم زیرا هم ساده است هم با تغییر ولتاژ قابل انجام است

سوال دوم: اسپیکر معمولاً از تایمر شماره 2 استفاده میکند که اکثر پین ها از ان استفاده میکنند بنابراین اگر از طریق پین های دیگر این تایمر را دست کاری کنیم تایمر به هم میخورد و صدای اسپیکر خراب میشود

سوال سوم : اتفاقی که می افتد این است که هر بار موج های مربعی مربوط به آن نت با فرکانس های مختلف به پین داده میشود تا موجب تغییر شکل فیزیکی و تولید صدا شود

### شرح آزمایش:

ابزار مورد نیاز:

1. بورد اردوينو 2560

2. اسلىسكوپ

3. پيزو الكتريك

4. ترمينال مجازى

5. پتانسيومتر

6. صفحه کلید


ابتدا پیزو را به پین 8 وصل میکنیم و اسلیسکوپ را به سیم آن وصل میکنیم بعد با توجه به پایه هایی که در کد اردوینو مشخص کرده ایم صفحه کلید را به پین AO وصل میکنیم


#### شرح کد برنامه:


پس از این که سخت افزار را در کنار یکدیگر قرار دادیم باید ان را برنامه ریزی کنیم به این صورت که ابتدا منتظر دریافت کلید میمانیم از 1 تا 5 اگر یکی از این کلید ها توسط کاربر وارد شد برنامه اغاز میشود به هر کدام از اعداد 1 تا 5 یک اهنگ را نگاشت کرده ایم زمانی که عدد مورد نظر ان اهنگ با استفاده از متد () tone شروع به پخش آهنگ میکنیم و زمانی که اهنگ مورد نظر به پایان رسید به اخر حلقه loop میرویم و مقدار key را به 0 تبدیل میکنیم و مجددا منتظر میمانیم کاربر عدد دیگر را وارد کند


برای هر اهنگ هم با تست کردن مقدار های متفاومت فرکانس مورد نظر که اهنگ بر روی ان بدون مشکل و real time کار بکند را پیدا میکنیم

#### عکس هایی از محیط برنامه:

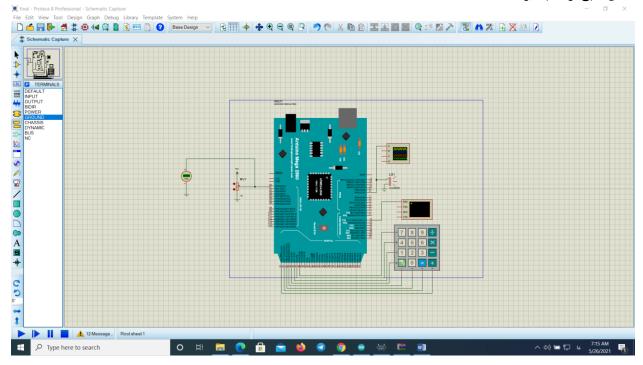

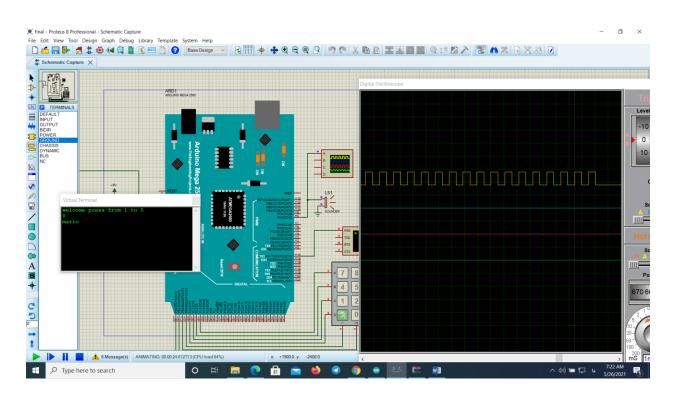

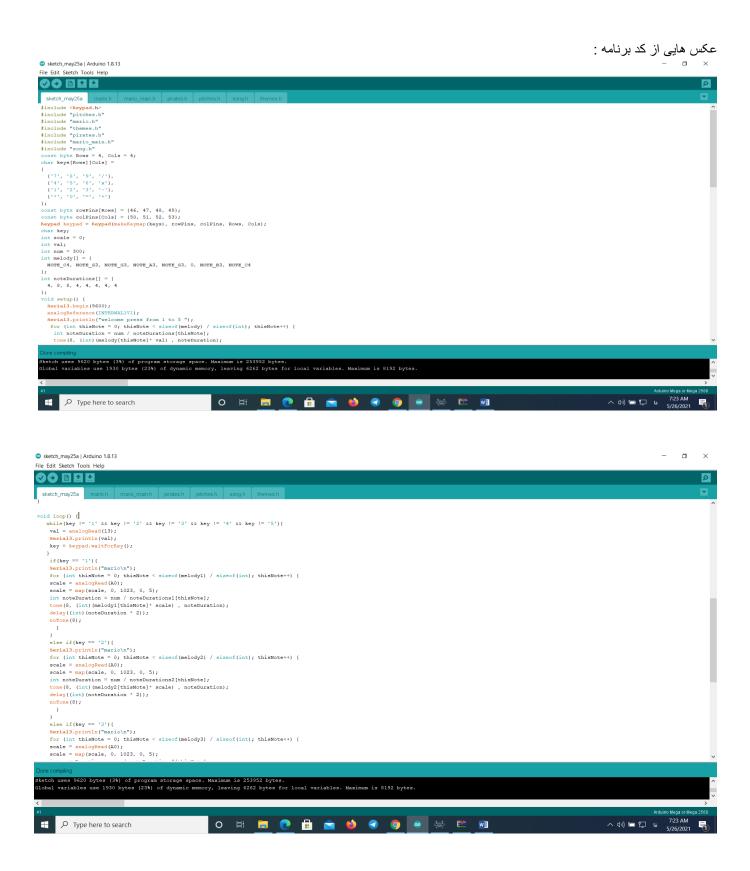

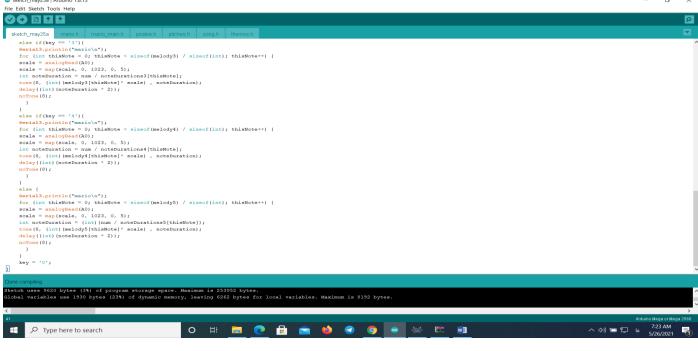

sketch may25a | Arduino 1.8.13

0

 $\times$ 

